

Lógica Digital (1001351)

Circuitos Sequenciais: Implementação em Verilog

Prof. Edilson Kato

kato@ufscar.br

Prof. Maurício Figueiredo

mauricio@ufscar.br

Prof. Ricardo Menotti

menotti@ufscar.br

Prof. Roberto Inoue

rsinoue@ufscar.br

Departamento de Computação
Universidade Federal de São Carlos

Atualizado em: 11 de maio de 2019



figure5.34.v

```
1 module D_latch (D, Clk, Q);
2   input D, Clk;
3   output reg Q;
4
5   always @(D, Clk)
6     if (Clk)
7       Q = D;
8
9 endmodule
```

figure5.35.v

```
1 module flipflop (D, Clock, Q);  
2   input D, Clock;  
3   output reg Q;  
4  
5   always @(posedge Clock)  
6     Q = D;  
7  
8 endmodule
```

Atribuições blocantes

```
1 module example5_3 (D, Clock, Q1, Q2);  
2   input D, Clock;  
3   output reg Q1, Q2;  
4  
5   always @(posedge Clock)  
6   begin  
7     Q1 = D;  
8     Q2 = Q1;  
9   end  
10  
11 endmodule
```

Atribuições blocantes

```
1 module example5_3 (D, Clock, Q1, Q2);  
2   input D, Clock;  
3   output reg Q1, Q2;  
4  
5   always @(posedge Clock)  
6   begin  
7     Q1 = D;  
8     Q2 = Q1;  
9   end  
10  
11 endmodule
```

 


Figure 5.37 Circuit for Example 5.3.

Atribuições não-blocantes

```
1 module example5_4 (D, Clock, Q1, Q2);  
2   input D, Clock;  
3   output reg Q1, Q2;  
4  
5   always @ (posedge Clock)  
6   begin  
7       Q1 <= D;  
8       Q2 <= Q1;  
9   end  
10  
11 endmodule
```

Atribuições não-blocantes

```
1 module example5_4 (D, Clock, Q1, Q2);  
2   input D, Clock;  
3   output reg Q1, Q2;  
4  
5   always @(posedge Clock)  
6   begin  
7     Q1 <= D;  
8     Q2 <= Q1;  
9   end  
10  
11 endmodule
```

 


Figure 5.39 Circuit defined in Figure 5.38.

Atribuições blocantes

```
1 module example5_5 (x1, x2, x3, Clock, f, g);  
2   input x1, x2, x3, Clock;  
3   output reg f, g;  
4  
5   always @(posedge Clock)  
6   begin  
7     f = x1 & x2;  
8     g = f | x3;  
9   end  
10  
11 endmodule
```

 


Figure 5.41 Circuit for Example 5.5.

Atribuições não-blocantes

```
1 module example5_6 (x1, x2, x3, Clock, f, g);  
2   input x1, x2, x3, Clock;  
3   output reg f, g;  
4  
5   always @(posedge Clock)  
6   begin  
7     f <= x1 & x2;  
8     g <= f | x3;  
9   end  
10  
11 endmodule
```

 


Figure 5.43 Circuit for Example 5.6.

Assíncrono vs Síncrono

```
1 module flipflop (D, Clock, Resetn, Q);
2   input D, Clock, Resetn;
3   output reg Q;
4
5   always @(negedge Resetn, posedge Clock)
6     if (!Resetn)
7       Q <= 0;
8     else
9       Q <= D;
10
11 endmodule
```

```
1 module flipflop (D, Clock, Resetn, Q);
2   input D, Clock, Resetn;
3   output reg Q;
4
5   always @(posedge Clock)
6     if (!Resetn)
7       Q <= 0;
8     else
9       Q <= D;
10
11 endmodule
```

Contador up/down com carga e enable

```
1 module updowncount (R, Clock, L, E, up_down, Q);
2     parameter n = 8;
3     input [n-1:0] R;
4     input Clock, L, E, up_down;
5     output reg [n-1:0] Q;
6
7     always @(posedge Clock)
8     if (L)
9         Q <= R;
10    else if (E)
11        Q <= Q + (up_down ? 1 : -1);
12
13 endmodule
```

Bibliografia

- ▶ Brown, S. & Vranesic, Z. - Fundamentals of Digital Logic with Verilog Design, 3rd Ed., Mc Graw Hill, 2009

Lógica Digital (1001351)

Circuitos Sequenciais: Implementação em Verilog

Prof. Edilson Kato

kato@ufscar.br

Prof. Maurício Figueiredo

mauricio@ufscar.br

Prof. Ricardo Menotti

menotti@ufscar.br

Prof. Roberto Inoue

rsinoue@ufscar.br

Departamento de Computação
Universidade Federal de São Carlos

Atualizado em: 11 de maio de 2019

