

Fonte: <http://www.techspot.com/article/904-history-of-the-personal-computer-part-5/>

Datapath e Controle Multiciclo para MIPS


Luciano de Oliveira Neris

luciano@dc.ufscar.br


Adaptado de slides do prof. Marcio Merino Fernandes

Datapath Monociclo

 - Cada instrução é executada em um 1 ciclo de clock
- Ciclo de clock deve ser longo o suficiente para executar a instrução mais longa
- Desvantagem: velocidade global limitada à velocidade da instrução mais lenta



Datapath Monociclo

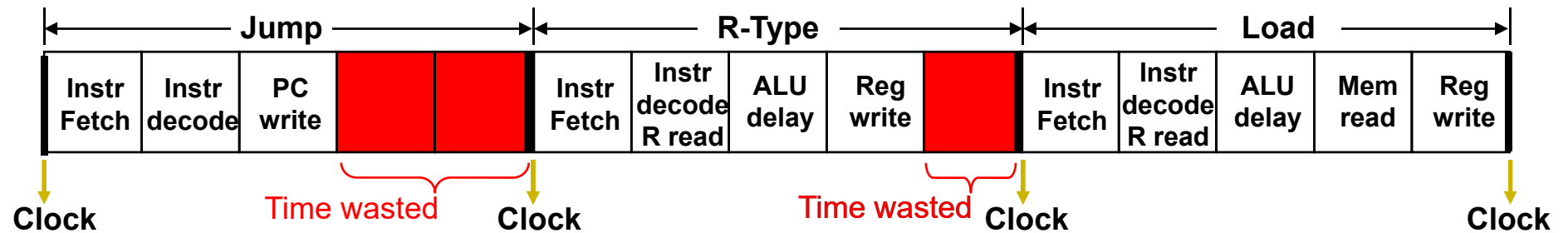

Datapath Monociclo


- Viola o princípio de “tornar o caso comum mais rápido”
- Datapaths monociclo não são mais utilizados em processadores modernos
- É mais eficiente executar cada instrução em um **número variável de ciclos mais rápidos**, utilizando apenas o necessário
- Este é o principio básico do **datapath multiciclo**

5


Multiciclo

Datapath Multi-ciclo

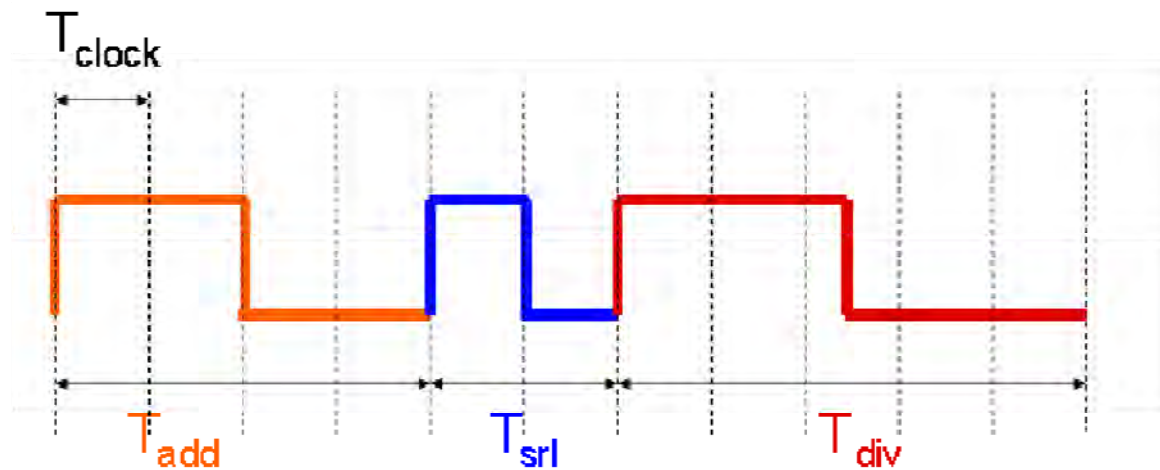- Quebra o ciclo de execução em vários passos
- Executa cada passo em um ciclo de clock
- Cada instrução usa apenas o número de ciclos que ela necessita



Datapath Multi-ciclo

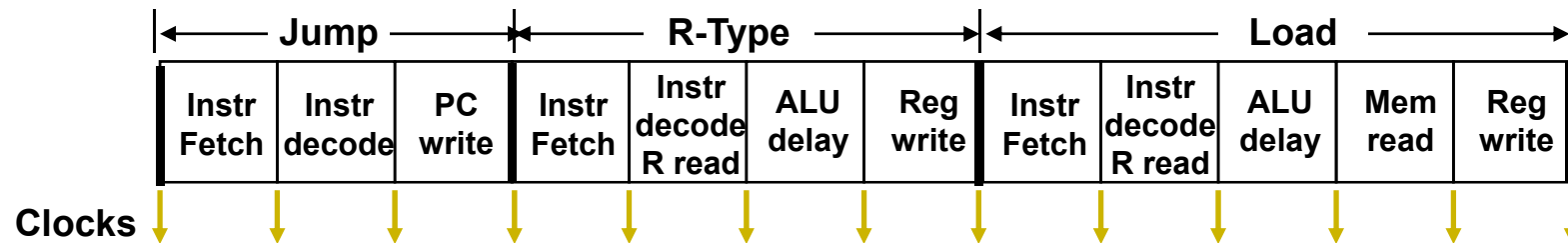

Datapath Multi-ciclo

Vantagens:

- Redução no tempo médio de execução de cada instrução
- Uma mesma unidade funcional pode ser utilizada em ciclos distintos de uma mesma instrução (ou seja, utilizada mais de uma vez).
 - ▣ * *Utilizar multiplexadores para determinar a origem dos dados*
- Pergunta: Como subdividir o datapath / instruções?

Datapath Multi-ciclo

- Esquema geral: partindo do datapath monociclo, **acrescentar registradores temporários** para armazenar valores entre as diversas unidades funcionais utilizadas por uma instrução.
 - ▣ Esses registradores são “invisíveis” ao programador
 - ▣ Sua função é evitar perda de sincronização nas transições de clock
- Dessa forma, subdivide-se o ciclo longo por uma **sequencia de ciclos mais curtos**


Datapath Multiciclo

- Uma **única** memória para instruções e dados
- Apenas uma ULA (dispensa o uso de somadores extras)
- Dados a serem usados na mesma instrução em um ciclo de relógio posterior ficam armazenados nos registradores não-visíveis ao programador
- Dados a serem usados em outras instruções devem ser armazenados em elementos de memória visíveis ao programador (banco de registradores, PC ou memória)

Datapath Multiciclo


- **IR** (registrador de instrução) - usado para guardar a saída da memória para uma leitura de instrução
- **MDR** (registrador de dados da memória) - usado para guardar a saída da memória para uma leitura de dados
- **A e B** - usados para conter os valores dos registradores operandos lidos do banco de registradores
- **ALUOut** - contém a saída da ALU

Datapath Multiciclo

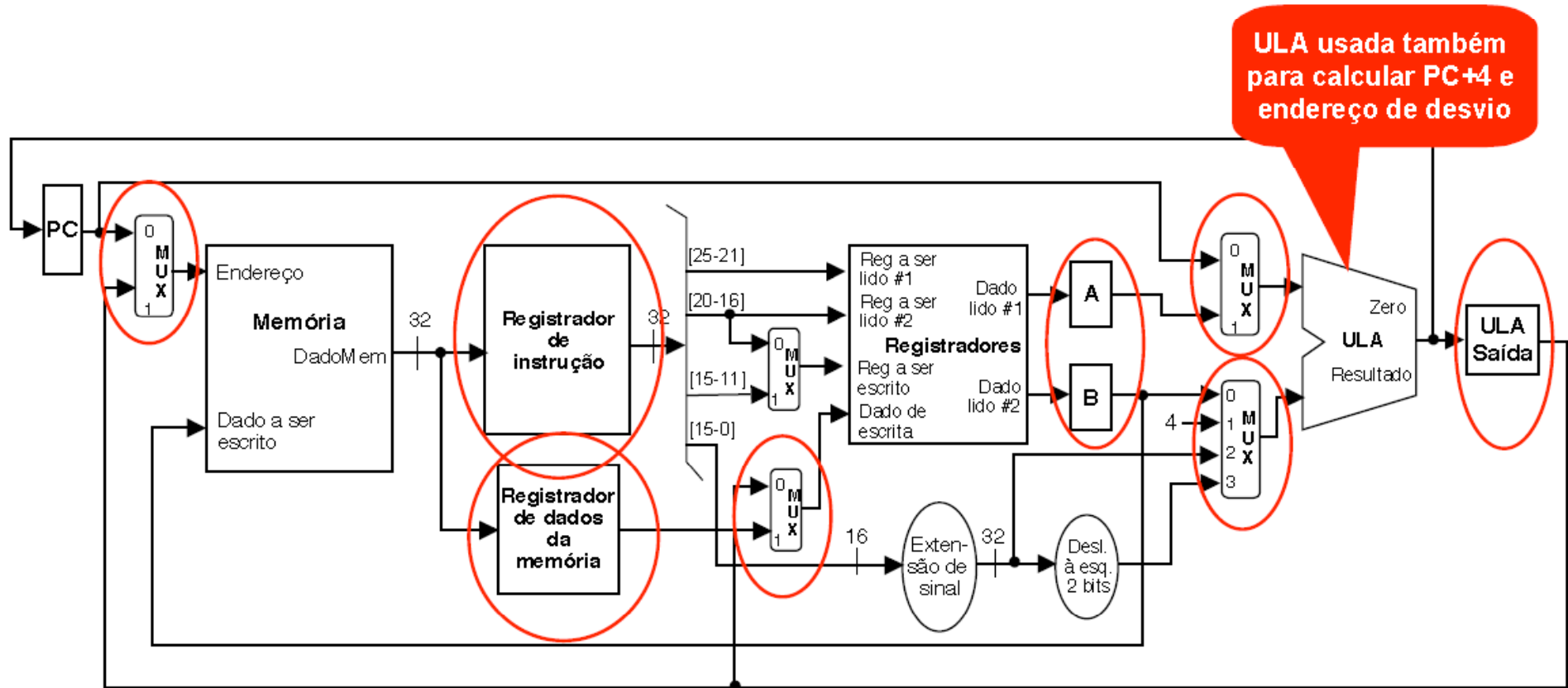

Datapath Multiciclo

□ Sinais de Controle

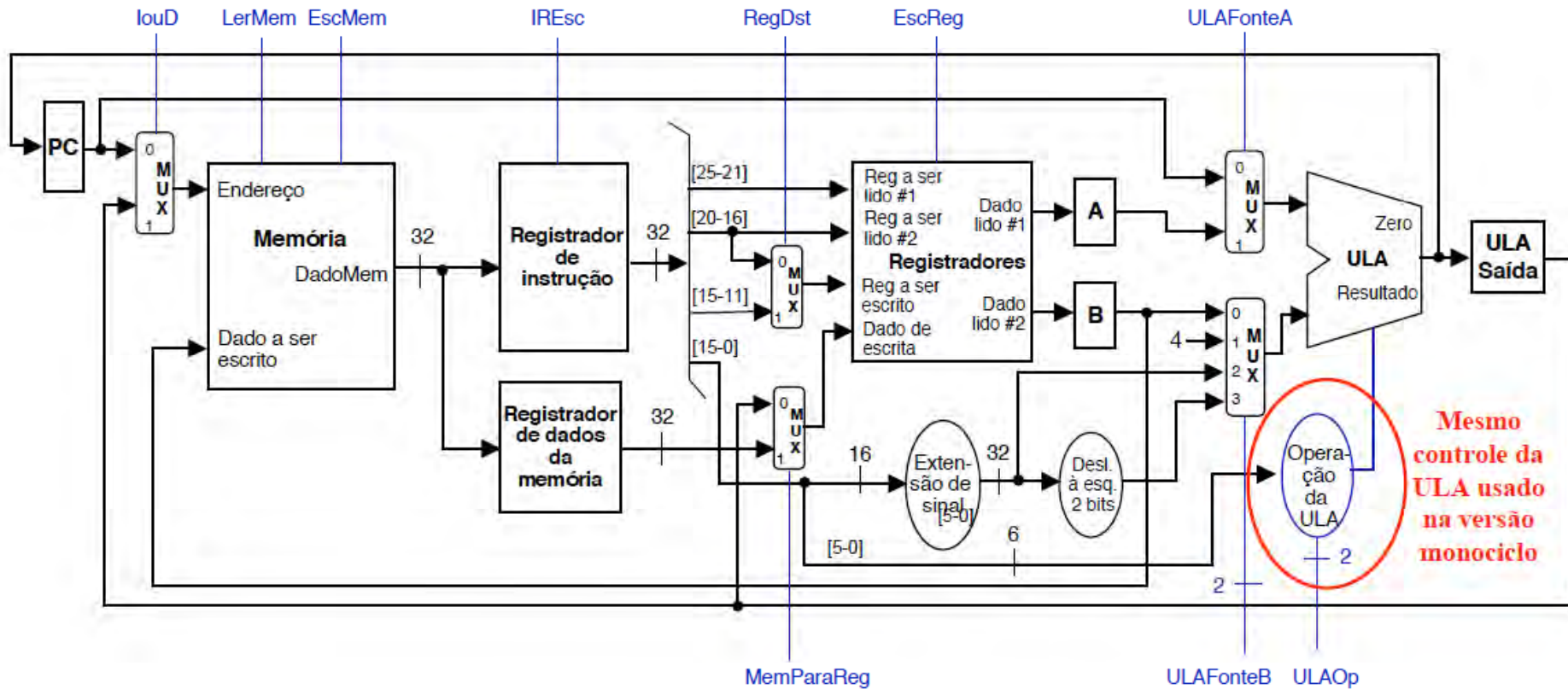

Datapath Multiciclo

- **Memória única:**

- ▣ Requer um **MUX** para selecionar se o endereço de acesso à memória vem de **PC** (instrução) ou de **SaídaALU** (dados)

- **ALU única:**


- ▣ Um **MUX** adicional é incluído na **primeira entrada** para escolher entre o registrador **A** ou o **PC**
- ▣ O **MUX** da **segunda entrada** da ALU é **expandido** para quatro entradas, a fim de poder **selecionar** a **constante 4** (incremento do PC) e o **campo offset** estendido e deslocado (desvios)

Datapath Multiciclo

- Três origens para o valor de PC:
 - ▣ Saída da ALU ($PC + 4$) (Entrada 0): este valor sempre será armazenado no PC
 - ▣ Registrador ULASaída, onde é armazenado o endereço de desvio, após ele ser calculado (Entrada 1): este registrador armazena o endereço-alvo do desvio condicional, após este ter sido calculado pela ULA (beq)
 - ▣ 26 bits menos significativos do IR deslocados de 2 à esquerda e concatenados com os 4 bits mais significativos de $PC+4$, no caso de jumps (Entrada 2)


Datapath Multiciclo

- Três origens para o valor de PC:

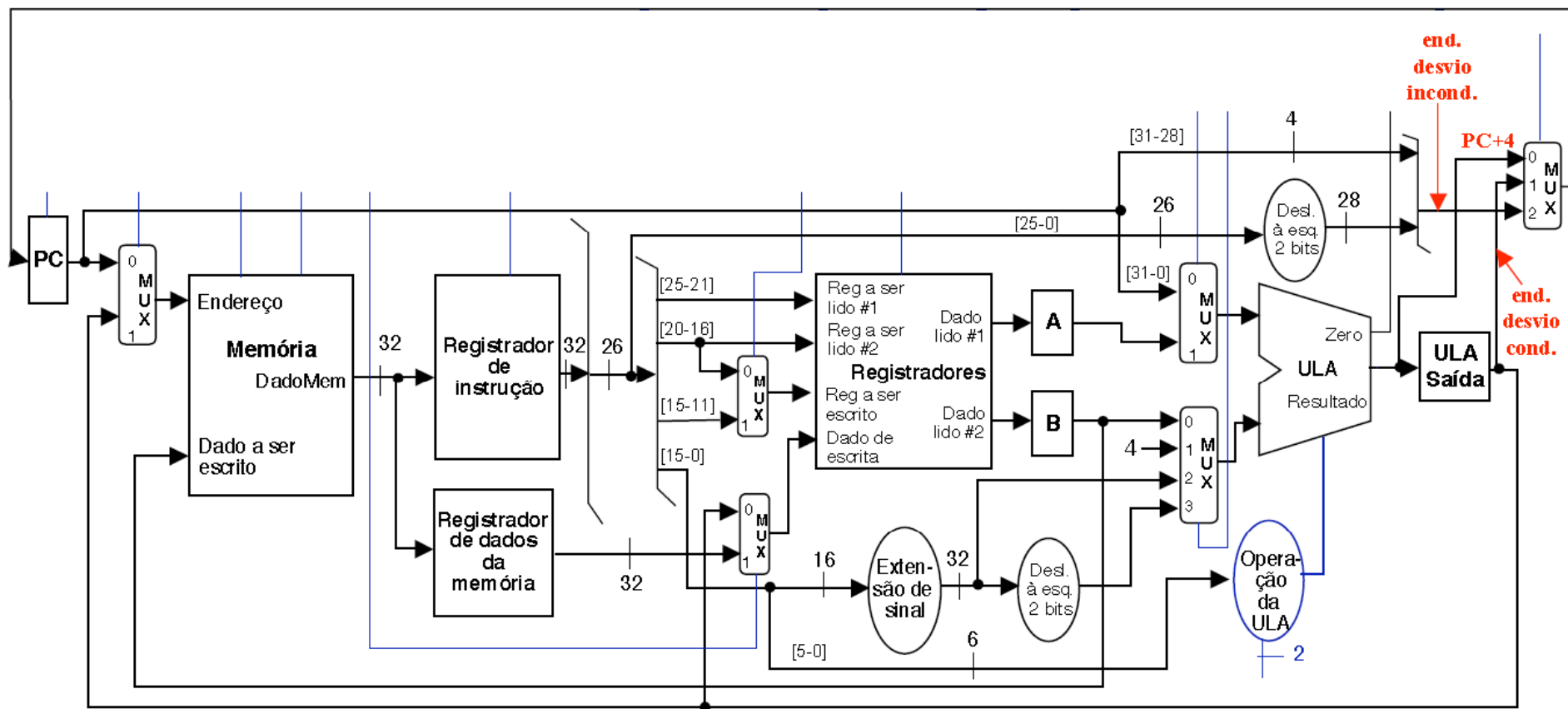

Datapath Multiciclo

□ Sinais de Controle

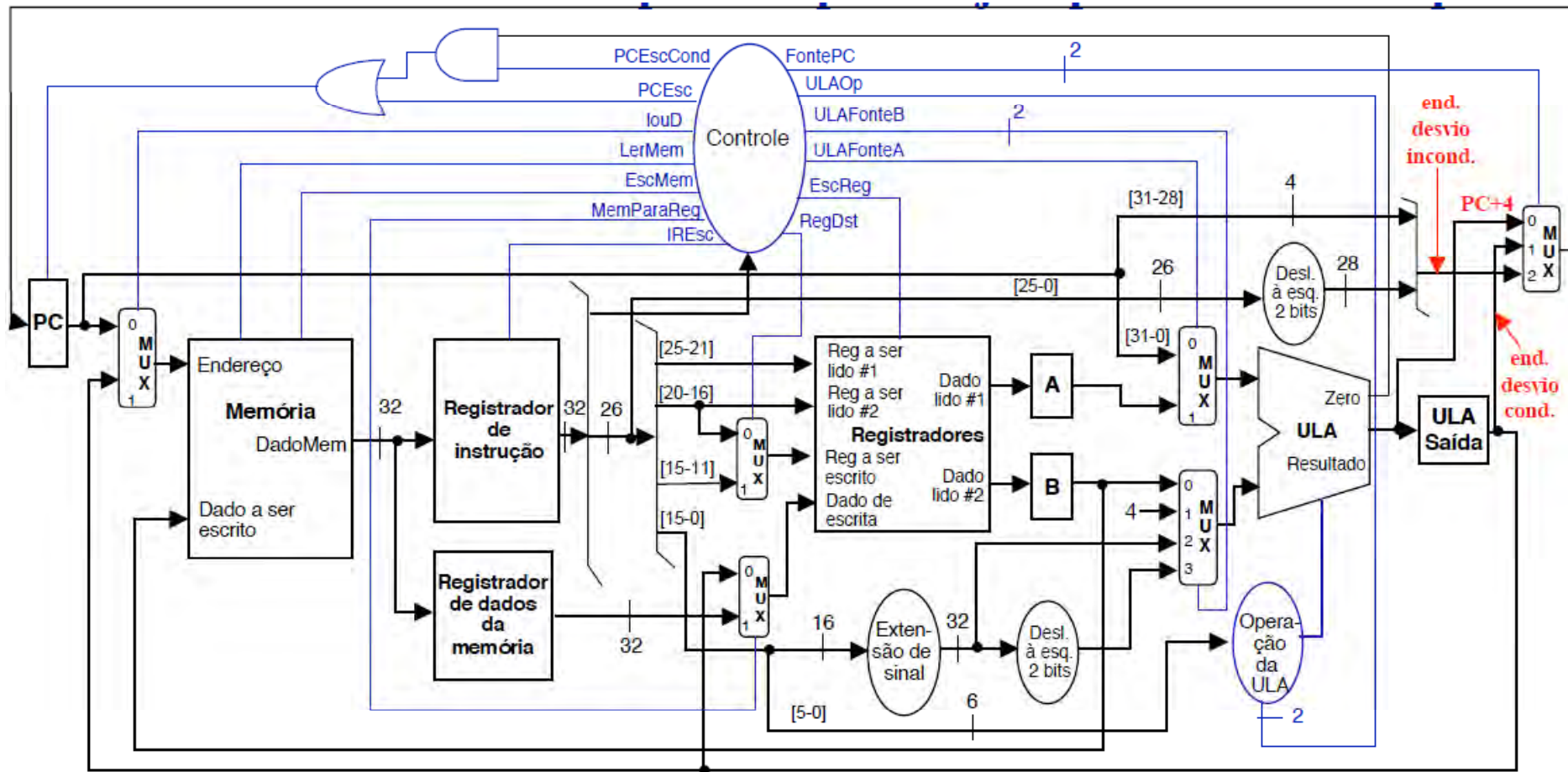

Datapath Multiciclo

- Passos (etapas) das Instruções
 - ▣ 1. Busca da instrução
 - ▣ 2. Decodificação da instrução
 - Leitura dos registradores – mesmo que não sejam utilizados
 - Cálculo do endereço do branch – mesmo que instrução não seja branch
 - ▣ 3. Execução da operação
 - Instruções tipo R
 - Cálculo do endereço efetivo do operando – instruções load e store
 - Determinar se branch deve ser executado – instrução branch
 - ▣ 4. Acesso à memória
 - Instruções load e store
 - Escrita de registrador – instruções tipo R
 - ▣ 5. Escrita de registrador
 - Instrução load

Datapath Multiciclo

□ Execução de Instruções

1. Busca da Instrução (e incremento do PC)


$RI = Mem[PC];$

$PC = PC + 4;$

Estas operações ocorrem em paralelo

Datapath Multiciclo

□ Execução de Instruções: busca

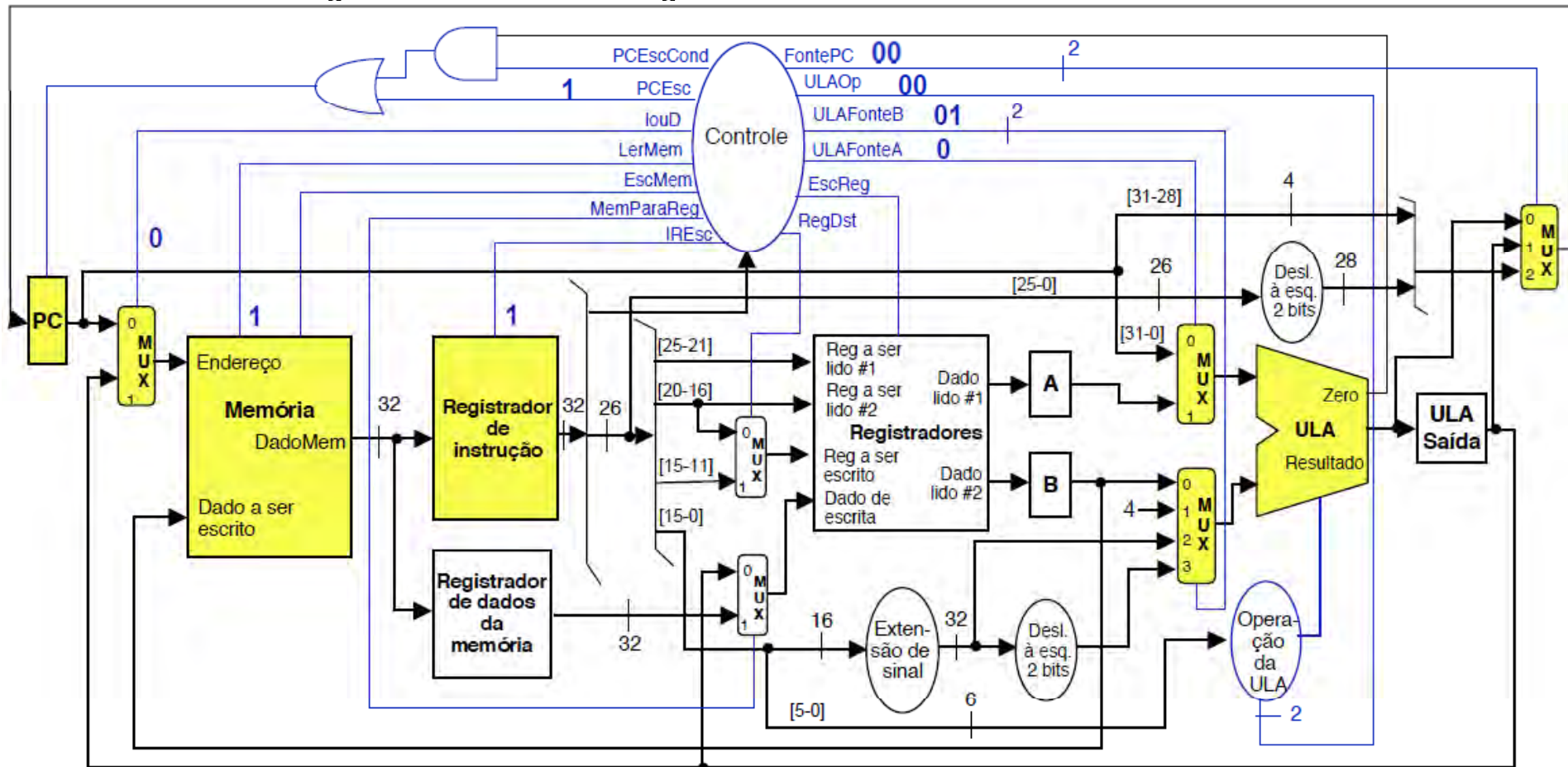

Datapath Multiciclo

□ Execução de Instruções

2. Decodificação (Geração dos Sinais de Controle) e
Leitura de Rs e Rt

$A = \text{Reg}[\text{RI}[25-21]];$


$B = \text{Reg}[\text{RI}[20-16]];$

$\text{ULASaída} = \text{PC} + (\text{extensão de sinal}(\text{RI}[15-0]) \ll 2)$

Estas operações ocorrem em paralelo

Datapath Multiciclo

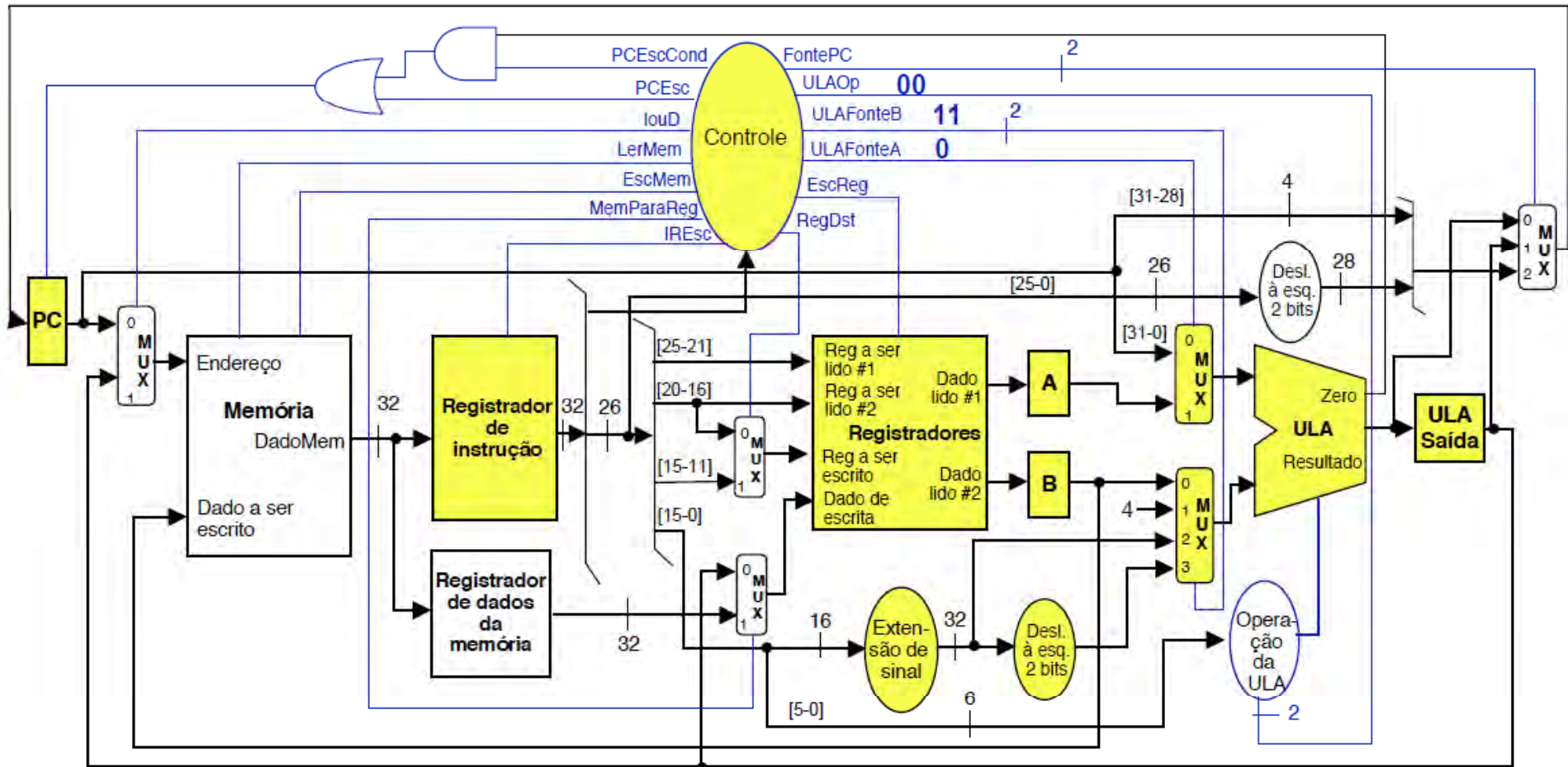□ Execução de Instruções: leit. Rs e Rt e decodificação



Datapath Multiciclo

□ Execução de Instruções

3. Execução da Instrução:

- Referência à memória (lw e sw)

$ULASaída = A + \text{extensão de sinal}(RI[15-0]);$

- Tipo R

$ULASaída = A \text{ op } B;$

- Desvio Condicional

Se $(A == B)$ então $PC = ULASaída;$


(usa a ULA para fazer $A-B$, porém sem escrever em $ULASaída$)

- Desvio Incondicional

$PC = PC[31-28] || (RI[25-0] \ll 2);$


Datapath Multiciclo

□ Execução de Instruções: execução lw/sw

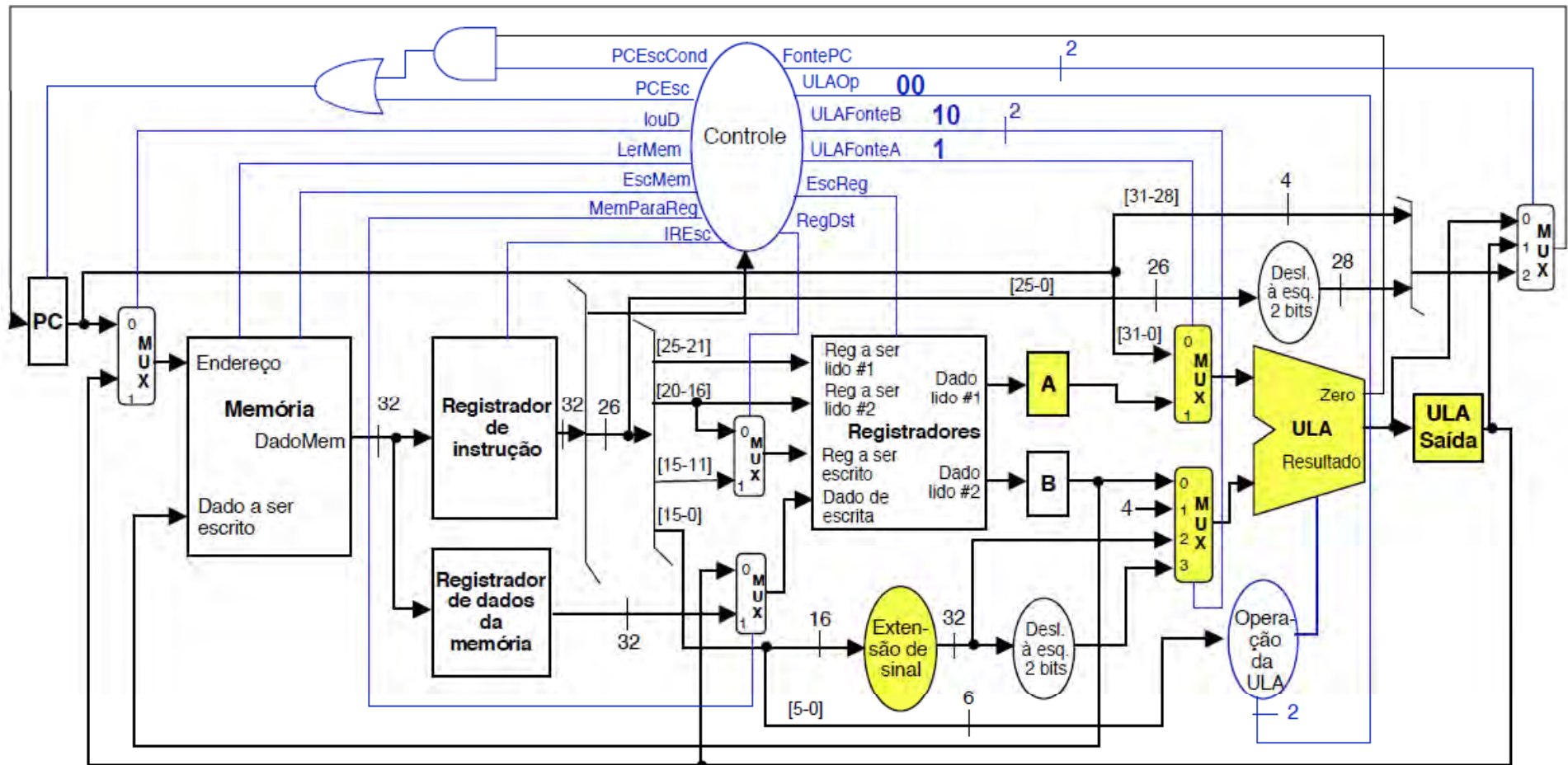


Datapath Multiciclo

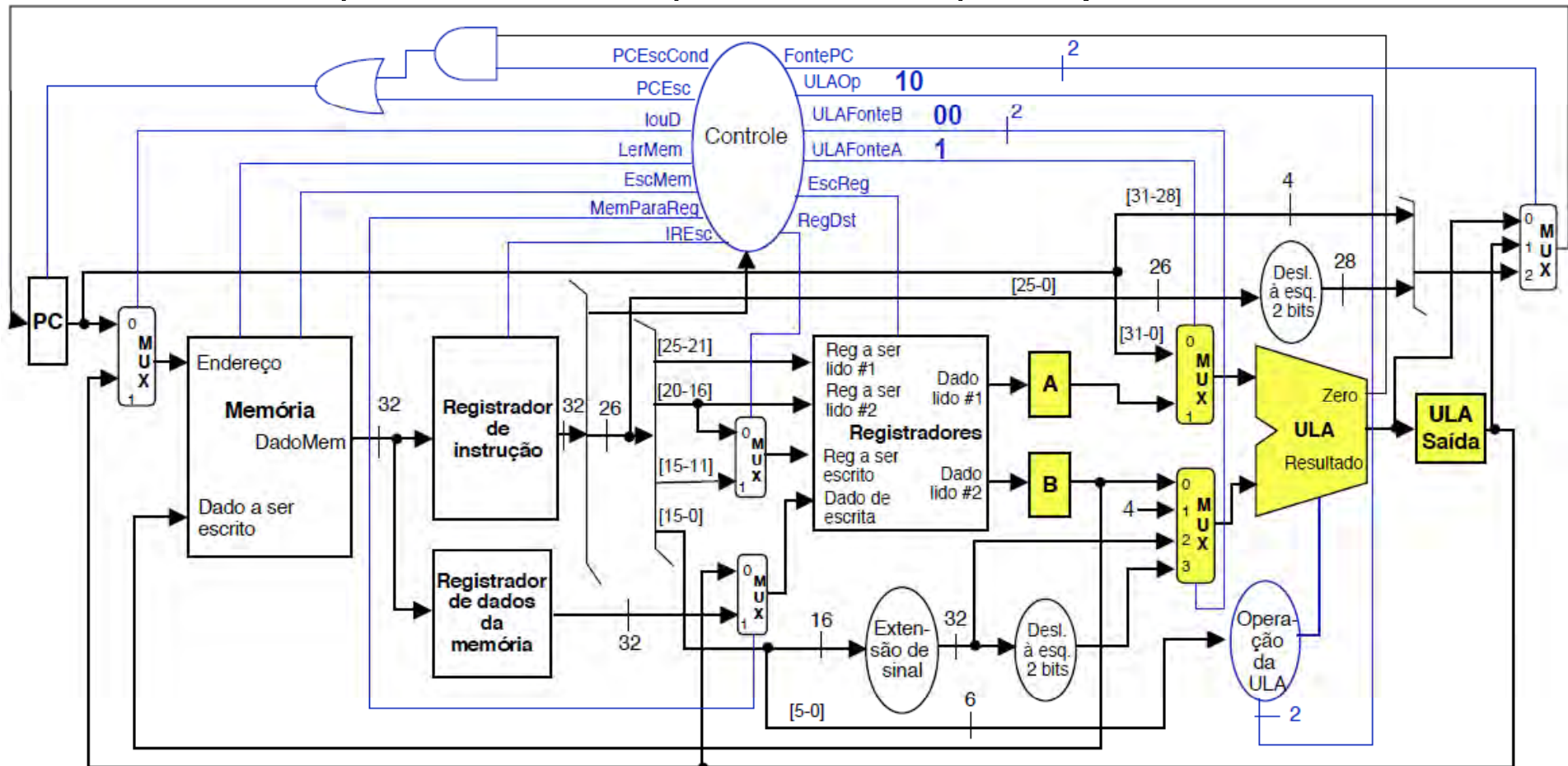□ Execução de Instruções: execução tipo R




Datapath Multiciclo

□ Execução de Instruções: execução beq

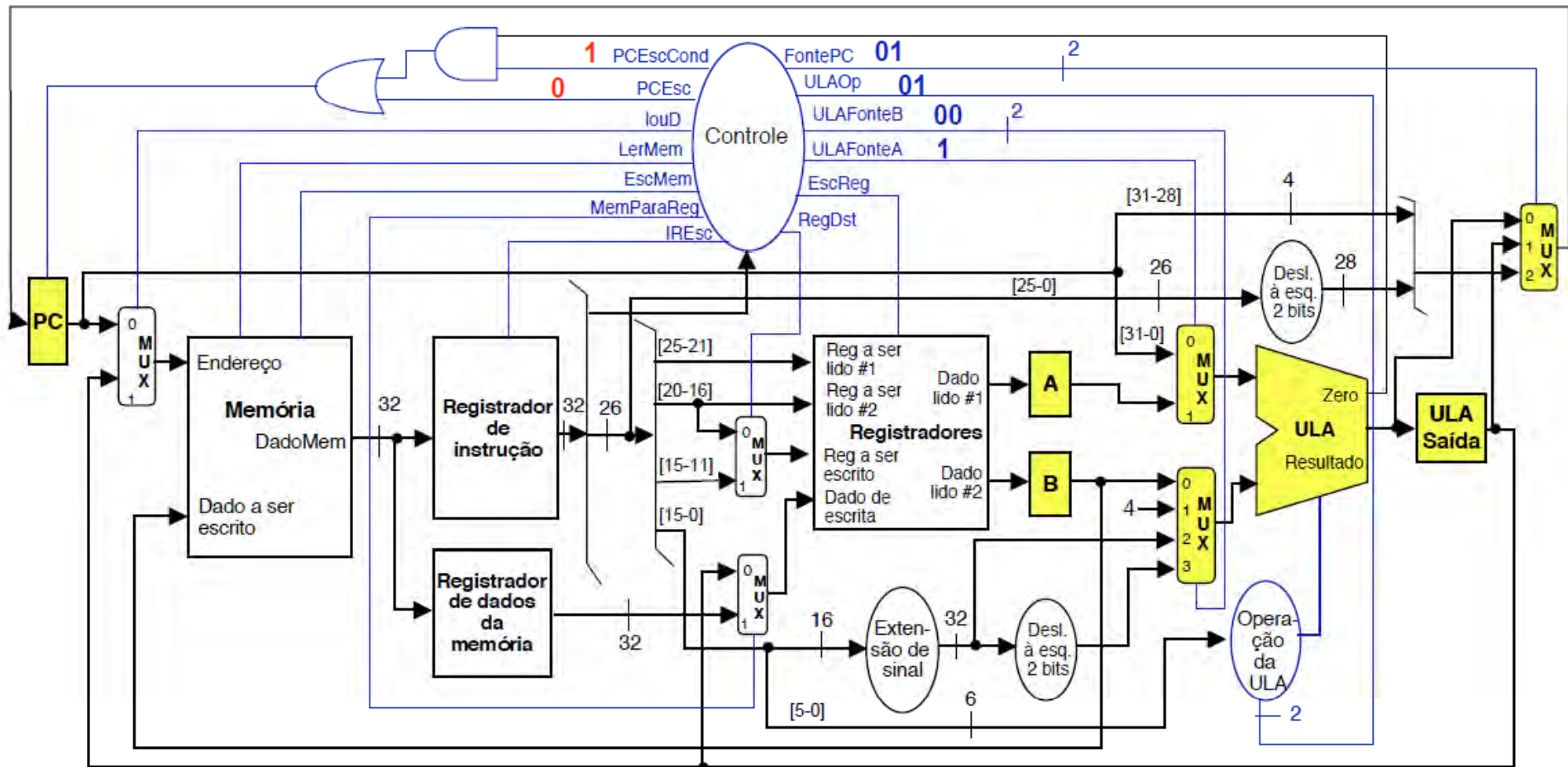

Datapath Multiciclo

□ Execução de Instruções: execução jump

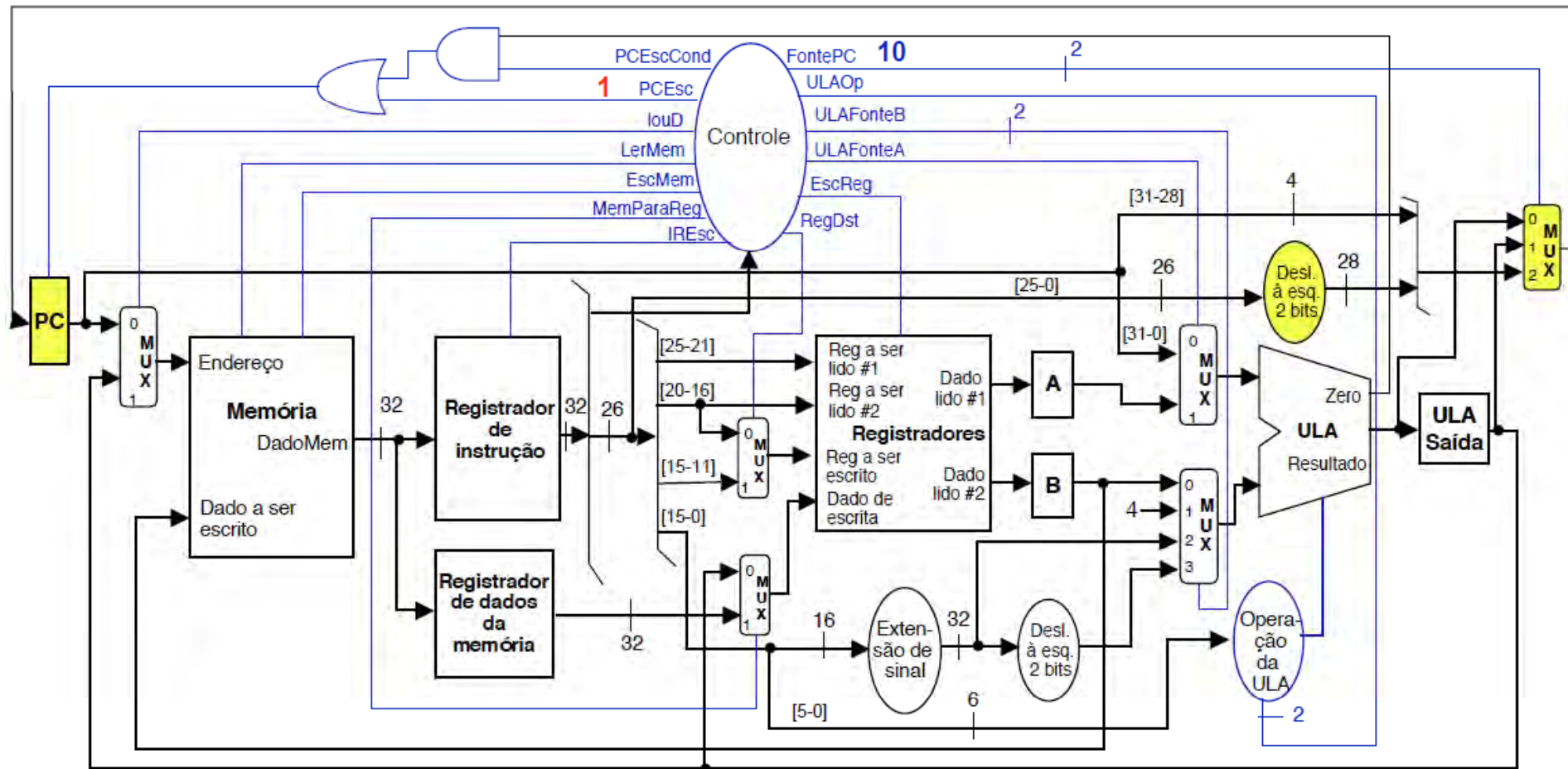

Datapath Multiciclo

□ Execução de Instruções

4. Final da Execução de sw e Tipo R:

- lw:

RDM = Mem[ULASaída];

- sw:


Mem[ULASaída] = B;

- Tipo R:

Reg[RI[15-11]] = ULASaída;


Datapath Multiciclo

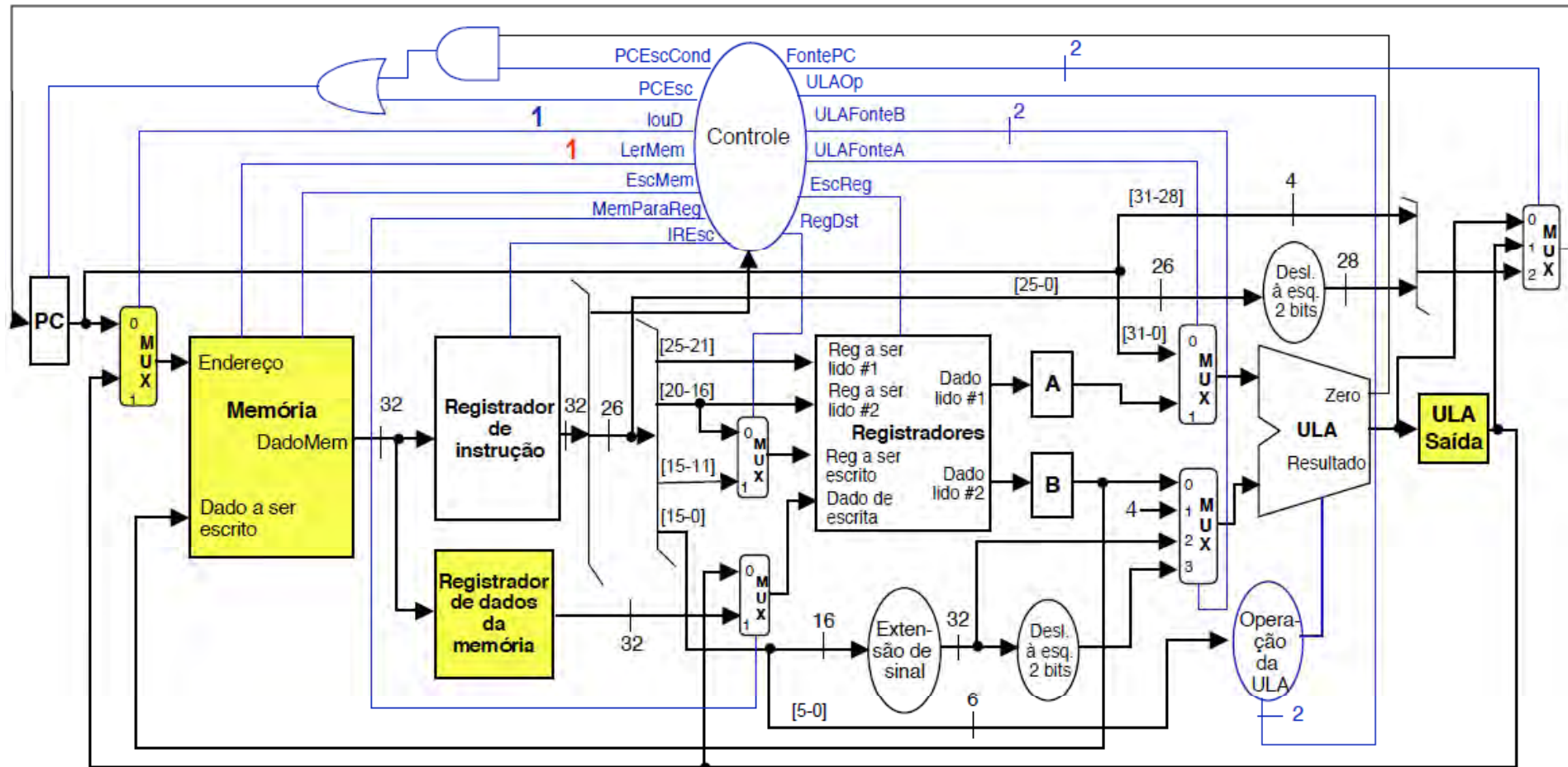□ Execução de Instruções: lw lê dado da memória




Datapath Multiciclo

□ Execução de Instruções: conclui sw

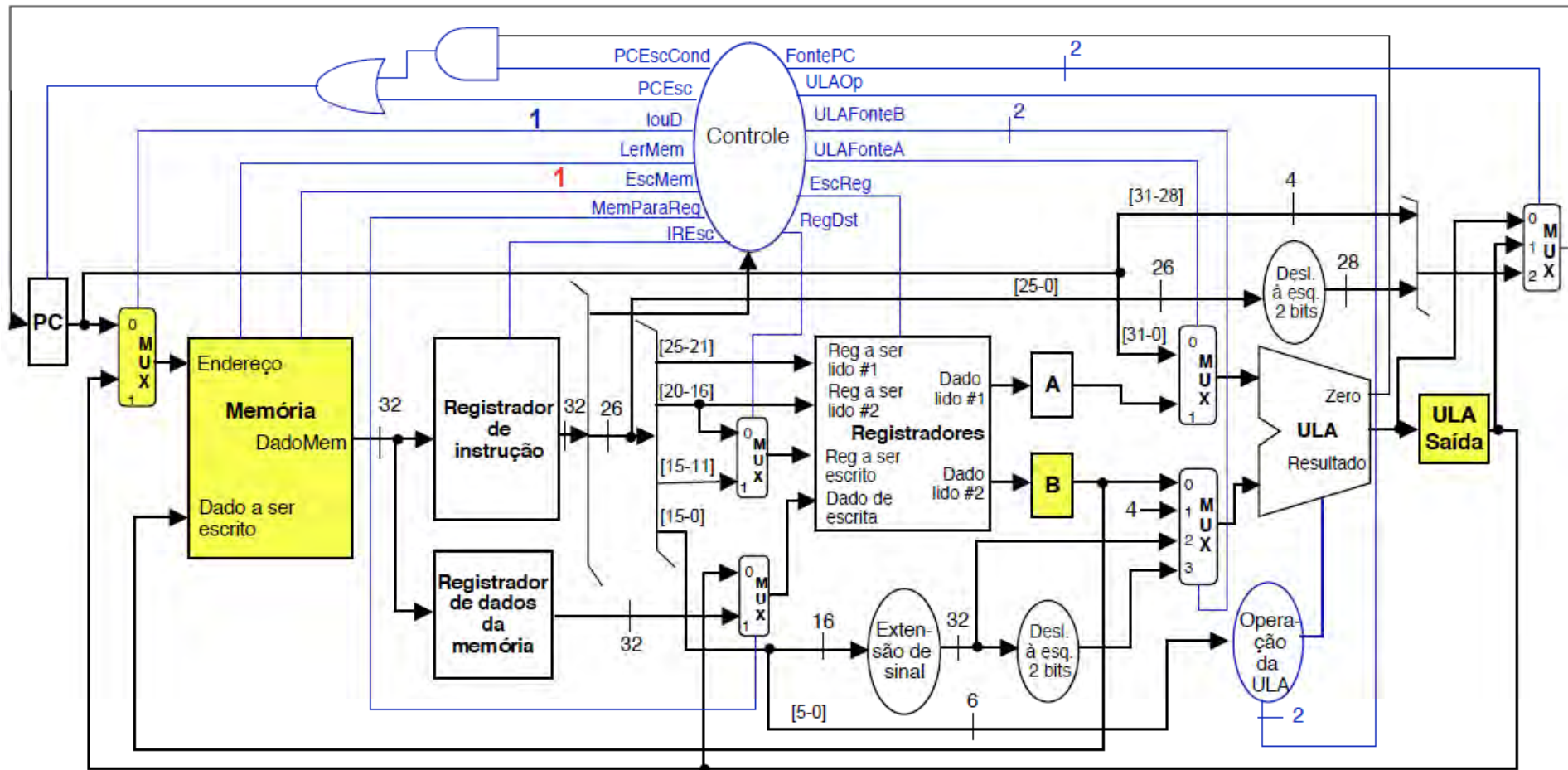

Datapath Multiciclo

□ Execução de Instruções: conclui tipo R

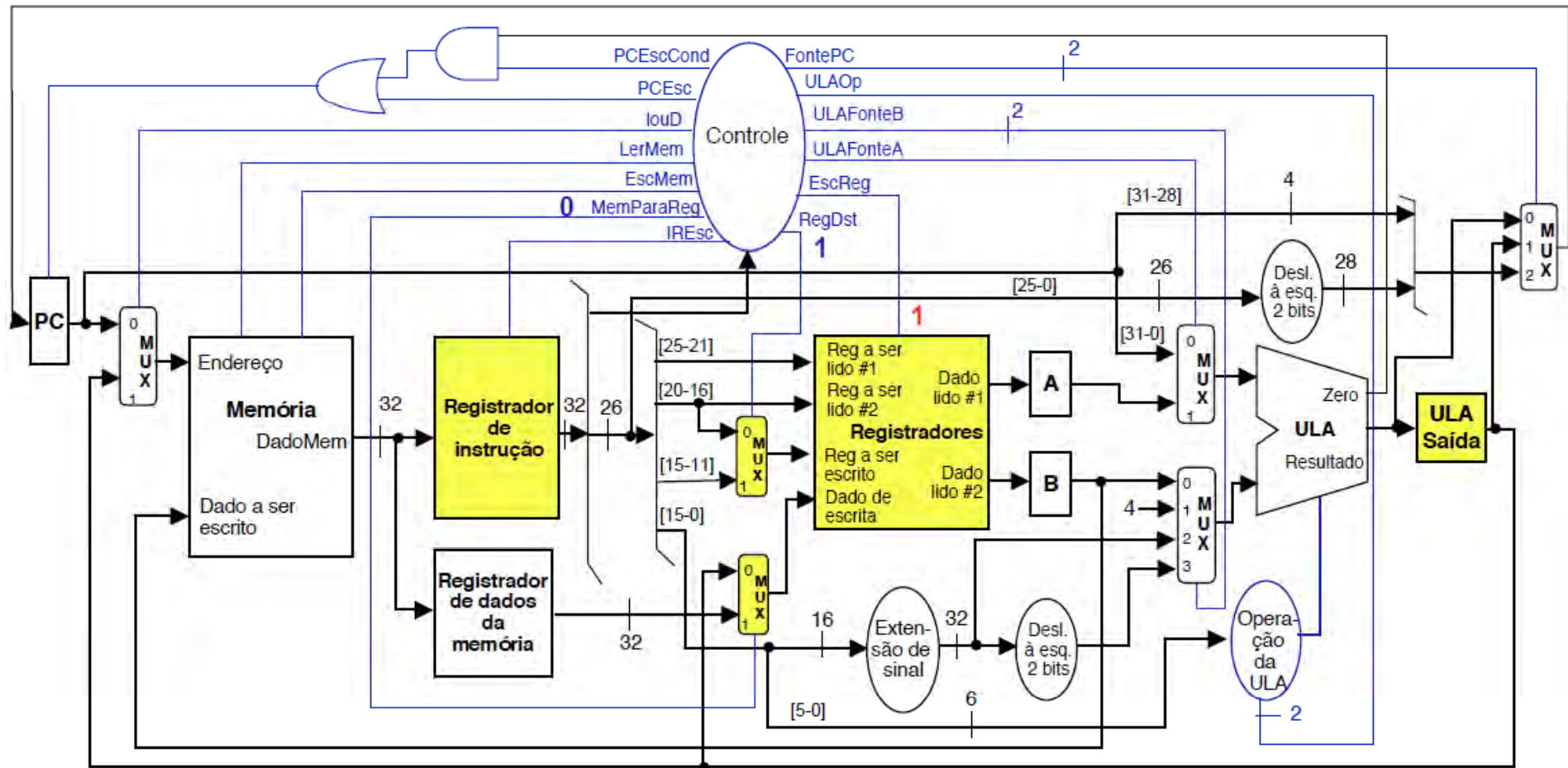

Datapath Multiciclo

□ Execução de Instruções


5. Final da Execução de lw:

■ lw:

$\text{Reg[RI[20-16]]} = \text{RDM};$

Datapath Multiciclo

□ Execução de Instruções: conclui lw

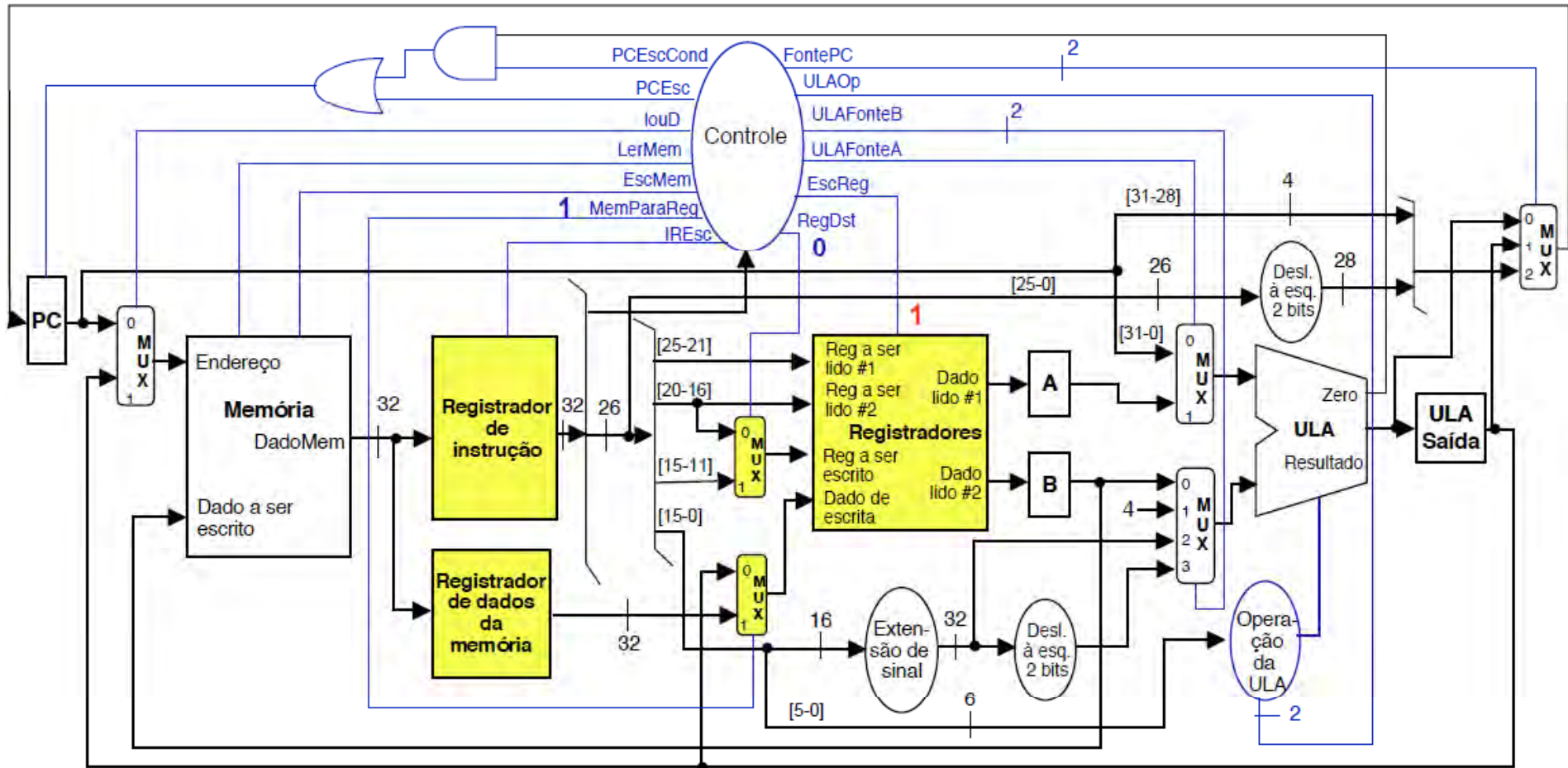

Datapath Multiciclo

□ Passos Necessários para Cada Instrução

Nome do passo	Instrução tipo R	Instrução lw	Instrução sw	Instrução de desvio condicional	Instrução de desvio incondicional
Busca da instrução	$RI = Mem[PC]$ $PC = PC + 4$				
Decodificação da instrução & leitura dos registradores Rs e Rt & cálculo do endereço de desvio (cond.)	$A = Reg [RI[25-21]]$ $B = Reg [RI[20-16]]$ $ULASaída = PC + (extensão\ de\ sinal(RI[15-0]) \ll 2)$				
Execução, cálculo do endereço de acesso à memória, término de uma instrução branch/jump	$ULAOp = A\ op\ B$	$ULASaída = A + extensão\ de\ sinal(RI[15-0])$		Se $(A == B)$ então $PC = ULASaída$	$PC = PC[31-28] \parallel (RI[25-0] \ll 2)$
Término de uma instrução store word ou de tipo R	$Reg [RI[15-11]] = ULASaída$	$RDM = Mem [ULASaída]$	$Mem [ULASaída] = B$		
Término de uma instrução load word		$Reg[RI[20-16]] = RDM$			
Número de passos	4	5	4	3	3


Datapath Multiciclo

Passos Necessários para Cada Instrução

Nome do passo	Instrução tipo R	Instrução lw	Instrução sw	Instrução beq	Instrução j
Busca da instrução	0 $RI = \text{Mem}[PC]$ $PC = PC + 4$				
Decodificação da instrução & leitura dos registradores Rs e Rt & cálculo do endereço de desvio (cond.)	1 $A = \text{Reg}[RI[25-21]]$ $B = \text{Reg}[RI[20-16]]$ $ULASaída = PC + (\text{extensão de sinal}(RI[15-0]) \ll 2)$				
Execução, cálculo do endereço de acesso à memória, término de uma instrução branch/jump	6 $ULAOp = A \text{ op } B$	2 $ULASaída = A + \text{extensão de } (RI[15-0])$	8 Se $(A == B)$ então $PC = ULASaída$	9 $PC = PC[25-0] \ll 2$	
Término de uma instrução store word ou de tipo R	7 $\text{Reg}[RI[15-11]] = ULASaída$	3 $RDM = \text{Mem}[ULASaída]$	5 $\text{Mem}[ULASaída] = B$		
Término de uma instrução load word		4 $\text{Reg}[RI[20-16]] = RDM$			
Número de passos	4	5	4	3	3

Datapath Multiciclo

□ Máquina de Estados

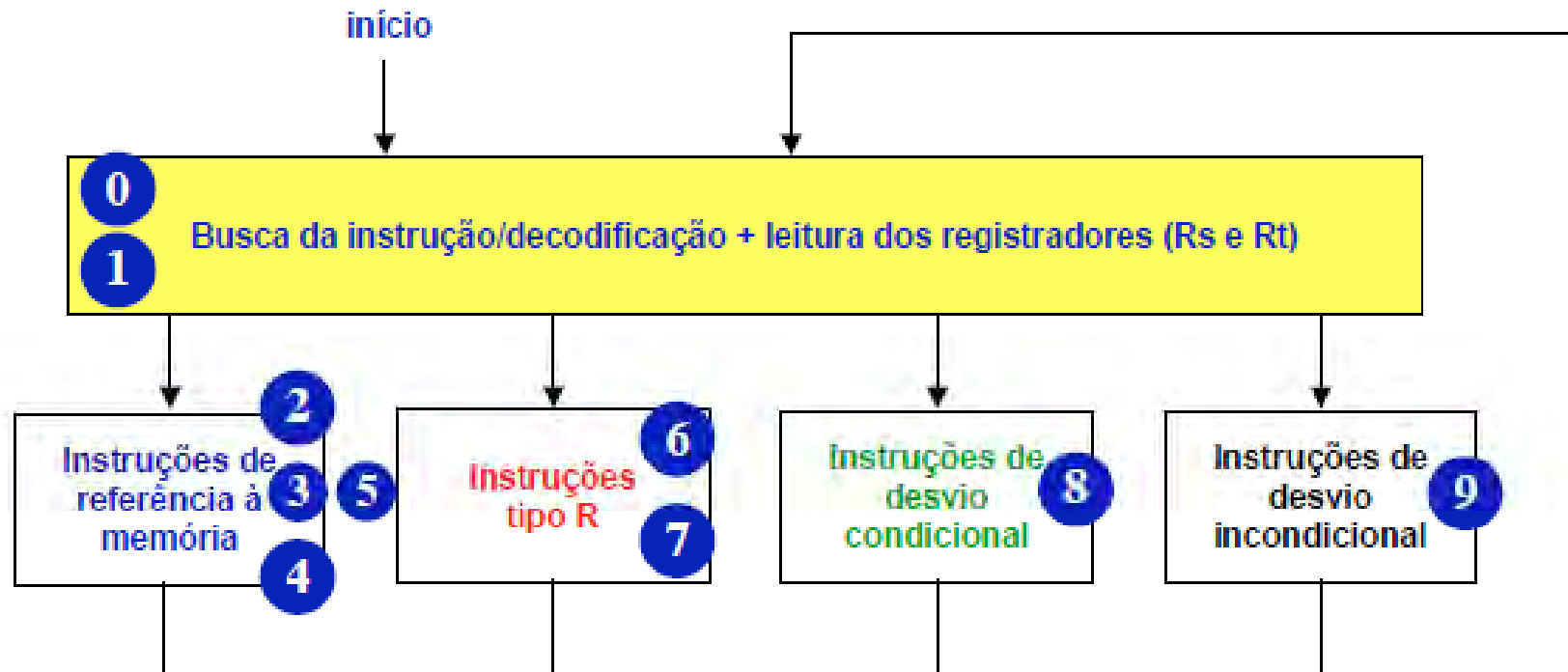


- (REsc = 1)




Datapath Multiciclo

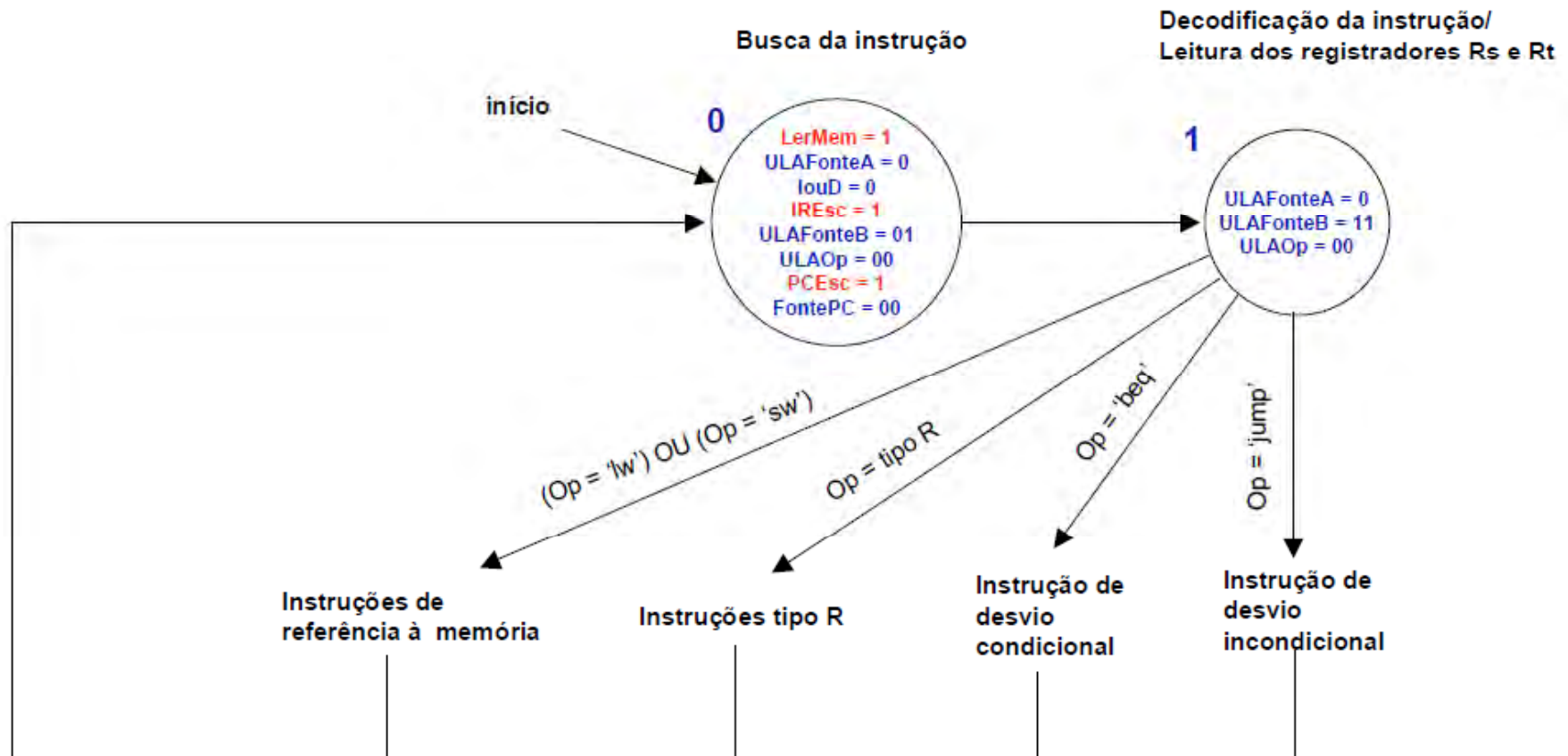□ Máquina de Estados: busca e decodificação




Datapath Multiciclo

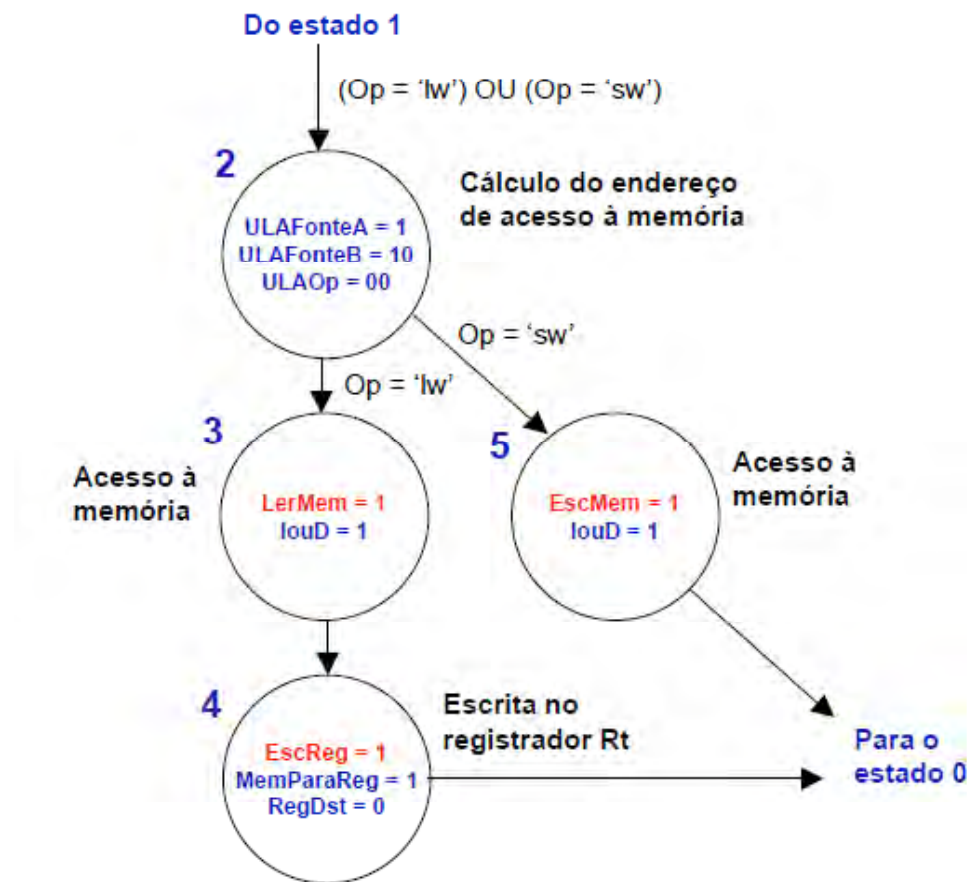- Máquina de Estados: execução de instruções lw/sw




Datapath Multiciclo

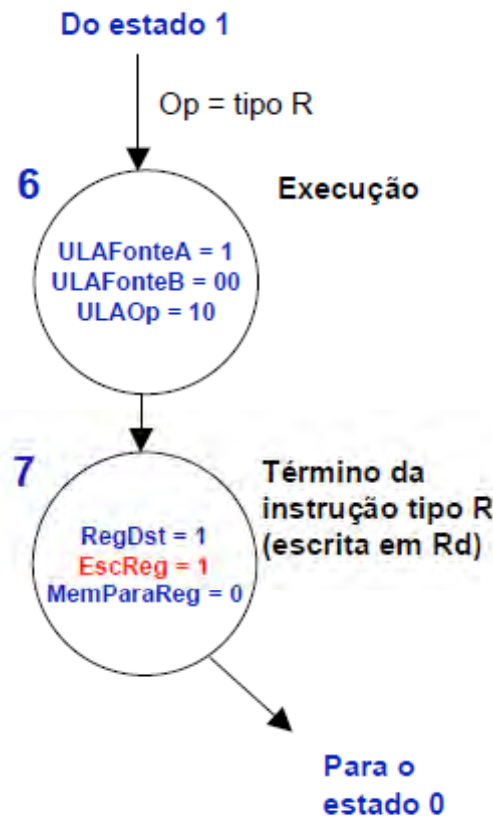- Máquina de Estados: execução de instrução tipo R




Datapath Multiciclo

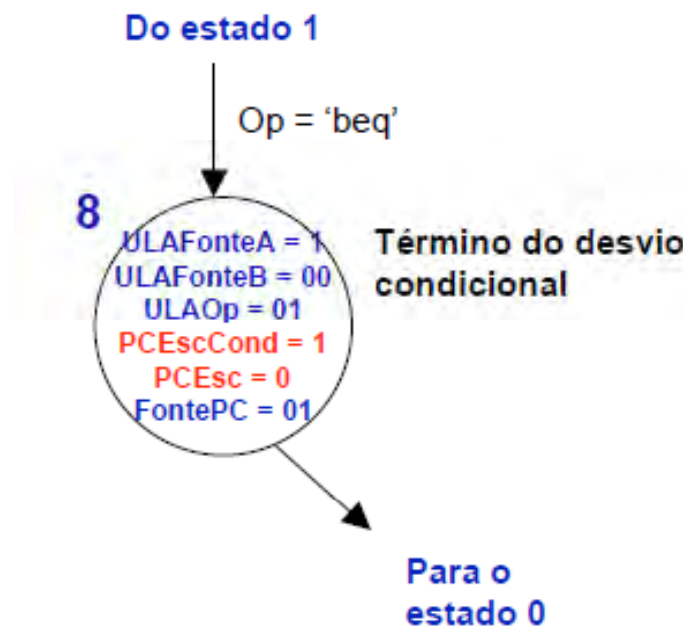- Máquina de Estados: execução de instrução beq




Datapath Multiciclo

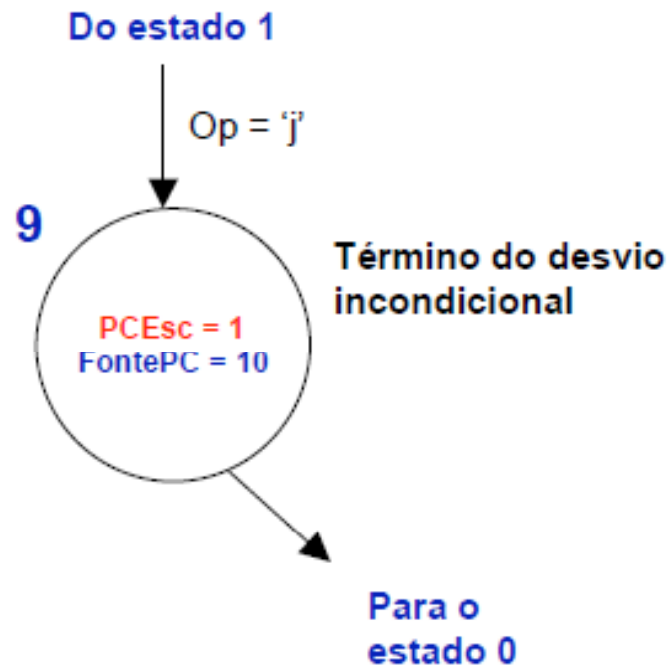- Máquina de Estados: execução de instrução jump




Datapath Multiciclo

□ Máquina de Estados

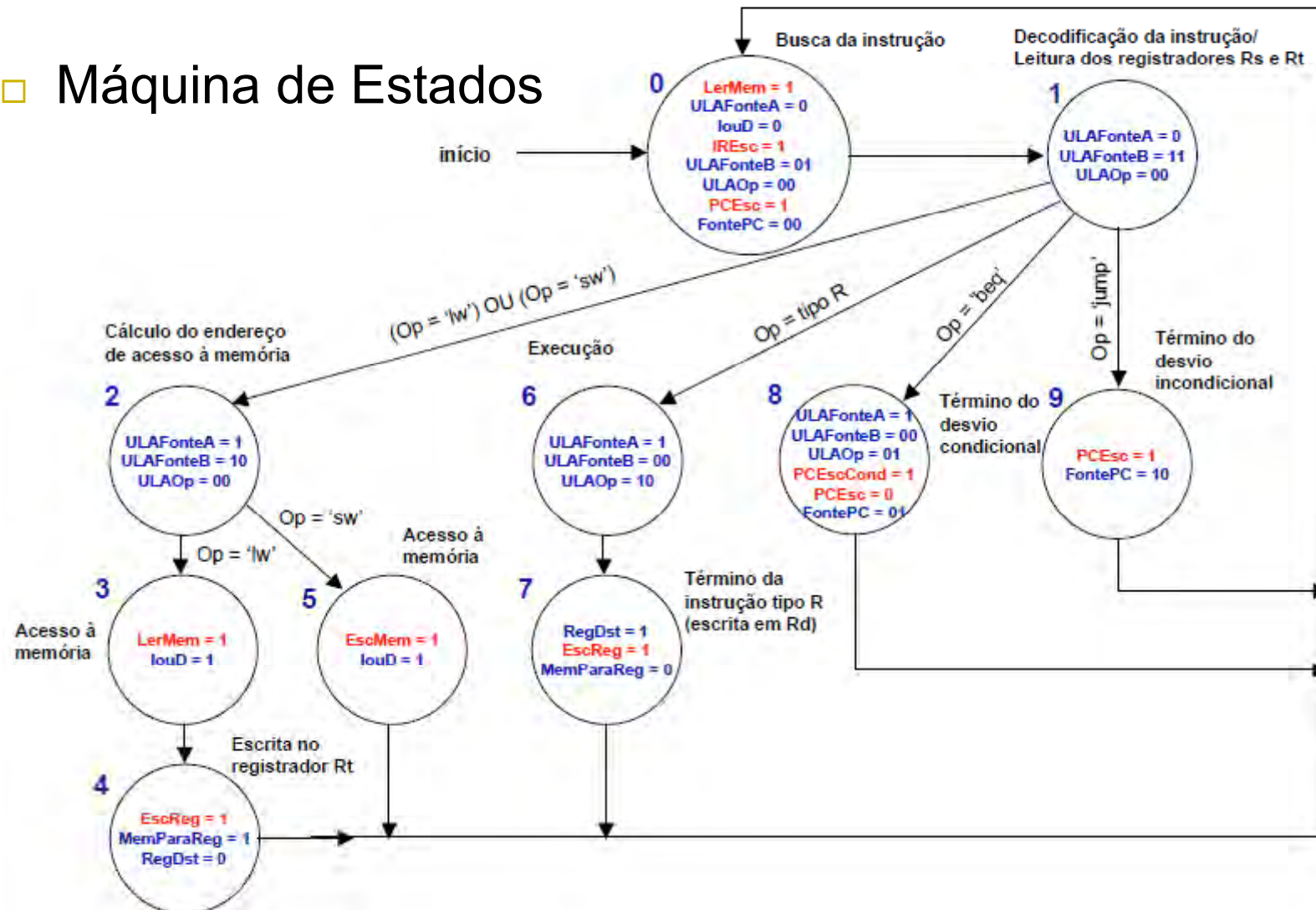

Datapath Multiciclo

□ Máquina de Estados Moore

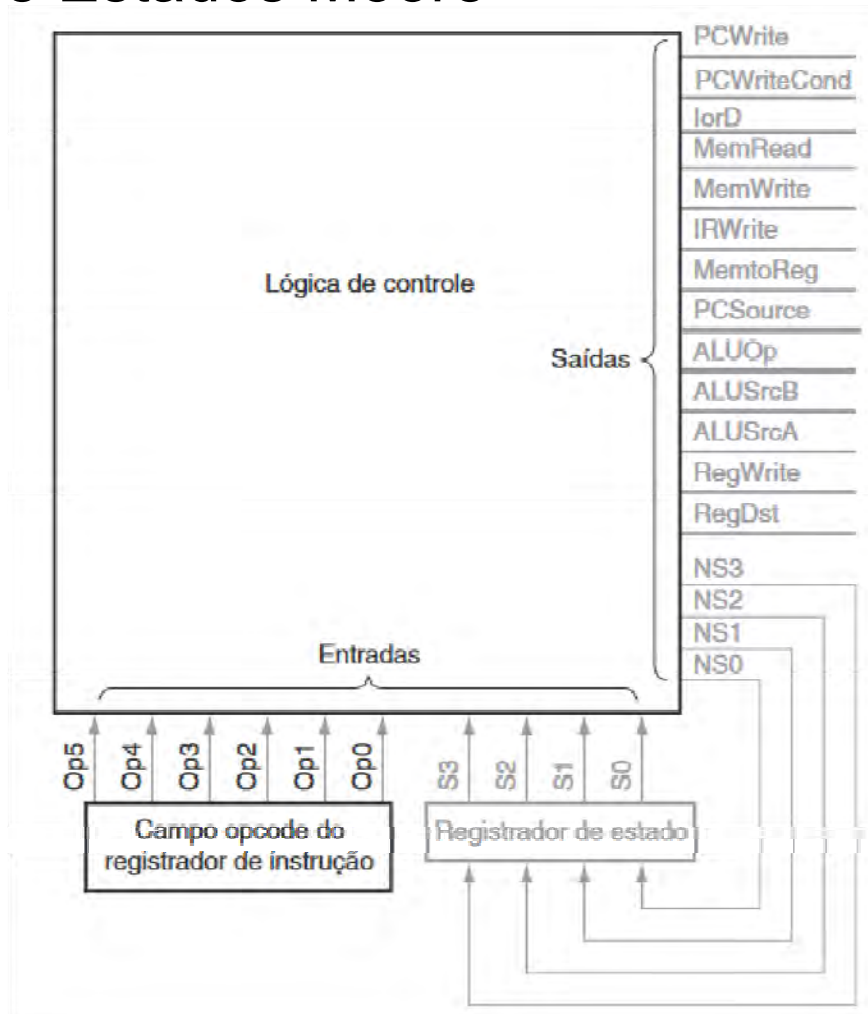

Datapath Multiciclo

□ Tabela de Transição de Estados

Estado Atual	Opcode	Próximo Estado
0	-	1
1	'lw' ou 'sw'	2
1	tipo R	6
1	'beq'	8
1	'j'	9
2	'lw'	3
2	'sw'	5
3	-	4
4	-	0
5	-	0
6	-	7
7	-	0
8	-	0
9	-	0

Datapath Multiciclo

□ Tabela de Atribuição de Estados

Estado	Flip-Flop			
	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1

Datapath Multiciclo

□ Tabela de Transição de Estados

Estado Atual	Opcode	Próximo Estado
0000	-	0001
0001	LW	0010
0001	SW	0010
0001	TIPO r	0110
0001	BEQ	1000
0001	J	1001
0010	LW	0011
0010	SW	0101
0011	-	0100
0100	-	0000
0101	-	0000
0110	-	0111
0111	-	0000
1000	-	0000
1001	-	0000

Datapath Multiciclo

□ Tabela de Transição de Estados

Estado Atual				Opcode (Entrada)						Próximo Estado			
S3	S2	S1	S0	OP5	OP4	OP3	OP2	OP1	OP0	NS3	NS2	NS1	NS0
0	0	0	0							0	0	0	1
0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0
0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1
0	0	1	1							0	1	0	0
0	1	0	0							0	0	0	0
0	1	0	1							0	0	0	0
0	1	1	0							0	1	1	1
0	1	1	1							0	0	0	0
1	0	0	0							0	0	0	0
1	0	0	1							0	0	0	0

Datapath Multiciclo

□ Tabela de Transição de Estados

Estado Atual				Opcode (Entrada)						Próximo Estado			
S3	S2	S1	S0	OP5	OP4	OP3	OP2	OP1	OP0	NS3	NS2	NS1	NS0
0	0	0	0							0	0	0	1
0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0
0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1
0	0	1	1							0	1	0	0
0	1	0	0							0	0	0	0
0	1	0	1							0	0	0	0
0	1	1	0							0	1	1	1
0	1	1	1							0	0	0	0
1	0	0	0							0	0	0	0
1	0	0	1							0	0	0	0

$$\begin{aligned}
 NS0 = & S3' \cdot S2' \cdot S1' \cdot S0' + \\
 & S3' \cdot S2' \cdot S1' \cdot S0 \cdot OP5' \cdot OP4' \cdot OP3' \cdot OP2' \cdot OP1 \cdot OP0' + \\
 & S3' \cdot S2' \cdot S1 \cdot S0' \cdot OP5 \cdot OP4' \cdot OP3' \cdot OP2' \cdot OP1 \cdot OP0 + \\
 & S3' \cdot S2' \cdot S1 \cdot S0' \cdot OP5 \cdot OP4' \cdot OP3 \cdot OP2' \cdot OP1 \cdot OP0 + \\
 & S3' \cdot S2 \cdot S1 \cdot S0'
 \end{aligned}$$

Datapath Multiciclo

□ Sinais de controle (saída)

Saída	Estados atuais
EscrevePC	state0 + state9
EscrevePCCond	state8
louD	state3 + state5
LeMem	state0 + state3
EscreveMem	state5
EscreveIR	state0
MemparaReg	state4
OrigPC1	state9
OrigPC0	state8
OpALU1	state6
OpALU0	state8
OrigBALU1	state1 + state2
OrigBALU0	state0 + state1
OrigAALU	state2 + state6 + state8
EscreveReg	state4 + state7
RegDst	state7

Datapath Multiciclo

□ Sinais de controle (saída)

Estado Atual				Opcode (Entrada)						Próximo Estado				EscrevePC	EscrevePCor	Ioud	LeMem	EscreveMem	EscreveR	MemparaReg	OrigPC1	OrigPC0	OPALU1	OPALU0	OrigBALU1	OrigBALU0	OrigALU	EscreveReg	RegDst
S3	S2	S1	S0	OP5	OP4	OP3	OP2	OP1	OP0	NS3	NS2	NS1	NS0																
0	0	0	0							0	0	0	1	1			1		1						1				
0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0											1	1				
0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0											1	1				
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0											1	1				
0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0											1	1				
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1											1	1				
0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1											1		1			
0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1											1		1			
0	0	1	1							0	1	0	0			1	1												
0	1	0	0							0	0	0	0						1								1		
0	1	0	1							0	0	0	0			1		1											
0	1	1	0							0	1	1	1									1				1			
0	1	1	1							0	0	0	0														1	1	
1	0	0	0							0	0	0	0		1						1		1			1			
1	0	0	1							0	0	0	0	1						1									

Datapath Multiciclo

□ Sinais de controle (saída)

Estado Atual				Opcode (Entrada)						Próximo Estado				EscrevePC	EscrevePCor	Ioud	LeMem	EscreveMem	EscreveR	MemparaReg	OrigPC1	OrigPC0	OPALU1	OPALU0	OrigBALU1	OrigBALU0	OrigALU	EscreveReg	RegDst
S3	S2	S1	S0	OP5	OP4	OP3	OP2	OP1	OP0	NS3	NS2	NS1	NS0																
0	0	0	0							0	0	0	1	1			1		1						1				
0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0											1	1				
0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0											1	1				
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0											1	1				
0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0											1	1				
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1											1	1				
0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1											1		1			
0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1											1		1			
0	0	1	1							0	1	0	0			1	1												
0	1	0	0							0	0	0	0						1								1		
0	1	0	1							0	0	0	0			1		1											
0	1	1	0							0	1	1	1										1				1		
0	1	1	1							0	0	0	0														1	1	
1	0	0	0							0	0	0	0		1							1		1		1			
1	0	0	1							0	0	0	0	1							1								

$$\text{EscrevePC} = S3' \cdot S2' \cdot S1' \cdot S0' + S3 \cdot S2' \cdot S1' \cdot S0$$

Datapath Multiciclo

- ▣ Acelera a execução de algumas instruções
 - Ex: jump não utiliza todos os estágios do datapath
 - Ex: Type-R não acessa a memória de dados
- ▣ Não acelera a execução das instruções mais complexas (ex: lw)

Datapath Multiciclo

- É possível melhorar ainda mais o desempenho?
- Sim:
 1. Processo de fabricação
 2. Exploração de Paralelismo
 3. **Microarquitetura Avançada**
 - **Pipelining**